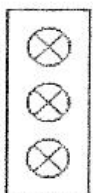


semaforo 1  
n. 2 lanterne  
in parallelo



semaforo 2  
n. 2 lanterne  
in parallelo

#### IMPOSTAZIONE TEMPI

t1	10"	(V1 - R2)
t2	10"	(V2 - R1)
t3	7"	(G1)
t4	7"	(G2)

I.P.S.I.A.  
C.A. DALLA CHIESA  
Omegna (VB)

SEZIONE ELETTRICI

SEMAFORO 1

Circuito didattico con l'impiego di soli timers

Data:

Maggio 1999

MB

