

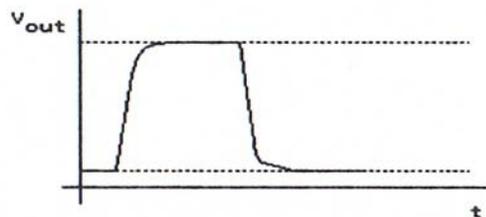


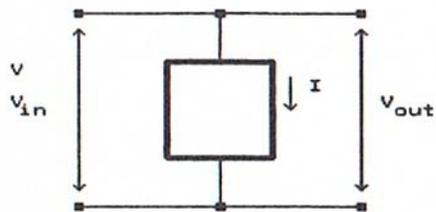Carico puramente resistivo
(V_{out} corrisponde a V_{in})



Carico puramente capacitivo

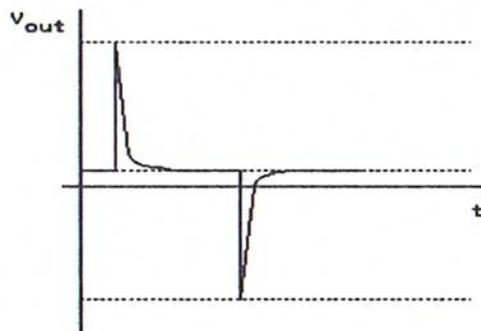

Carico puramente induttivo

MB

scuola\elettron\risgra1