
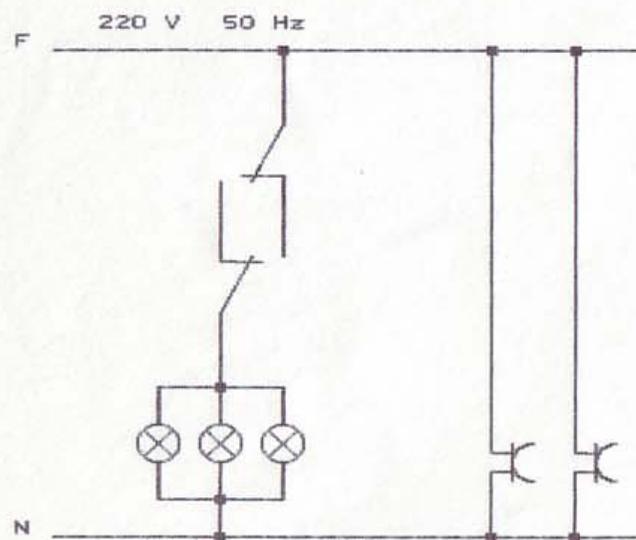


Schema funzionale

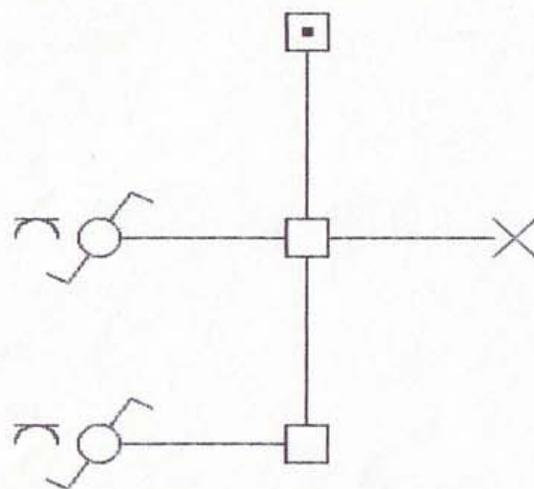

Schema unifilare



N.B. Lo schema unifilare va completato con l'indicazione del numero dei conduttori e della loro sezione per ogni tratto di condotta

I.P.S.I.A.
C.A. DALLA CHIESA
Omegna (VB)
SEZIONE ELETTRICI

Impianto n. 4
Punto luce deviato con derivazione di prese

MB

Data:
Ottobre 1998