
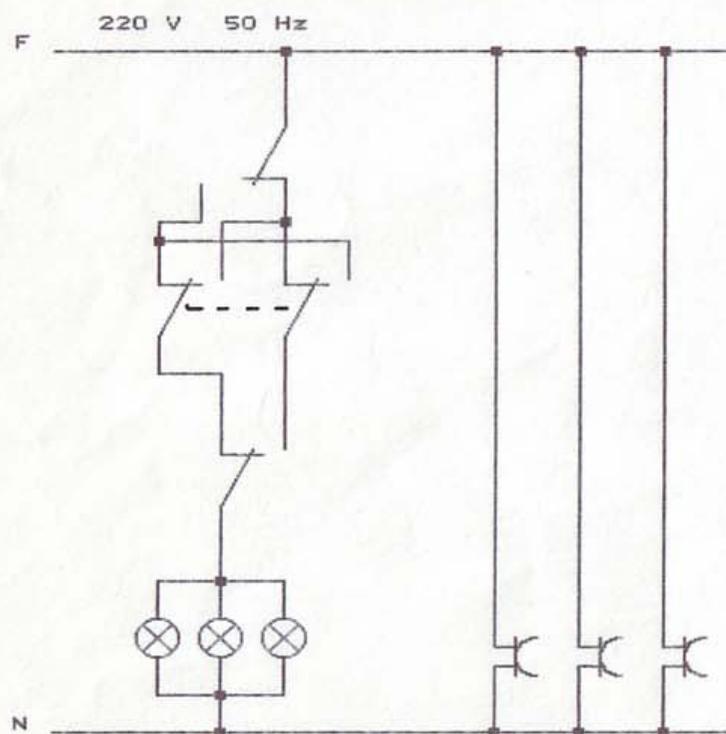


Schema funzionale

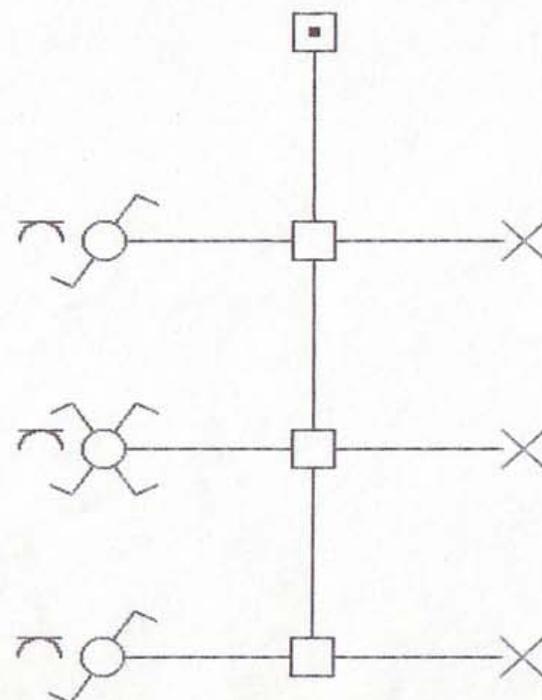

Schema unifilare



N.B. Lo schema unifilare va completato con l'indicazione del numero dei conduttori e della loro sezione per ogni tratto di condotta

I.P.S.I.A.  
C.A. DALLA CHIESA  
Omegna (VB)  
SEZIONE ELETTRICI

Impianto n. 6  
Punti luce invertiti con derivazione di prese

JMB

Data:  
Ottobre 1998